
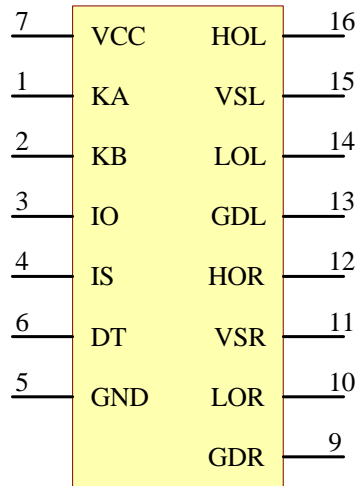


PM4040F电压控制型开关电源驱动器引脚应用说明

PM4040F 全桥驱动

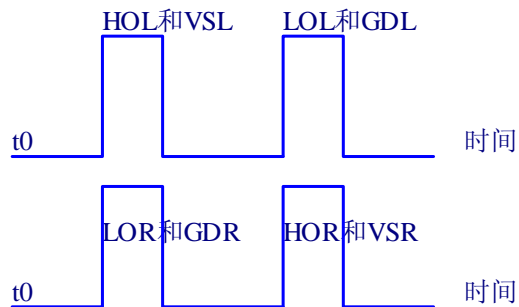


- 一；KA、KB内部光耦正负，主要应用于开关电源的稳压，可以悬空。
- 二；IO电流检测，主要应用于开关电源的限流和电流保护，不需要时必须接地。
- 三；IS开关电源的输入功率限制，主要应用于恒定输出功率的开关电源，不需要时必须接地。
- 四；DT开关电源的频率确定，可以取不同的电阻值来确定频率，如果直接接地时频率最高。
- 五；VCC驱动器的供电脚，标准稳定电压18V，工作电流50mA-110mA。
- 六；GND驱动器的地，应用时注意与功率地保持距离。
- 七；GDR和LOR、VSR和HOR、GDL和LOL、VSL和HOL、分别是四个完全独立的驱动开关管输出组，组与组的绝缘大于1200V，可以非常方便地应用驱动各种电路。



四个输出的相位表示图


电子制作网 版权所有
http://www.165v.com

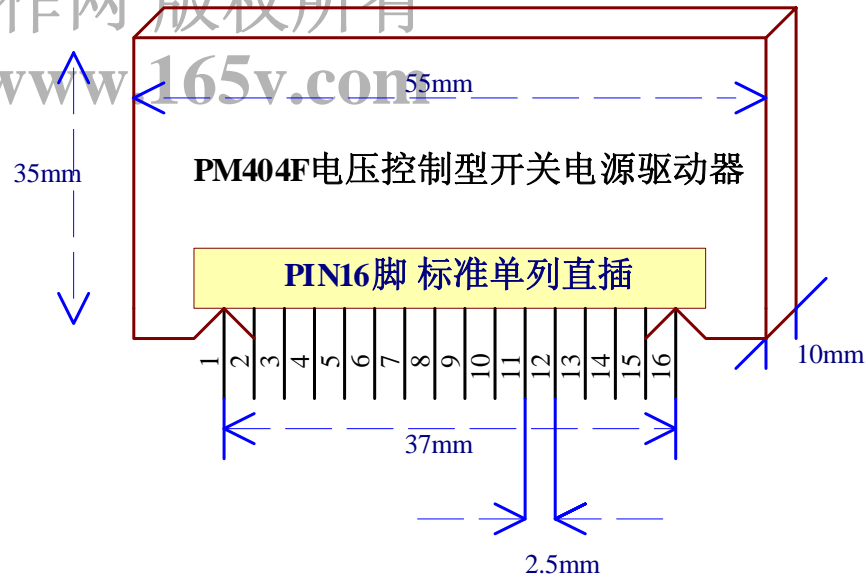

PM404F驱动器引脚应用说明

PM404F驱动器的供电方法

电子制作网 版权所有
<http://www.165v.com>

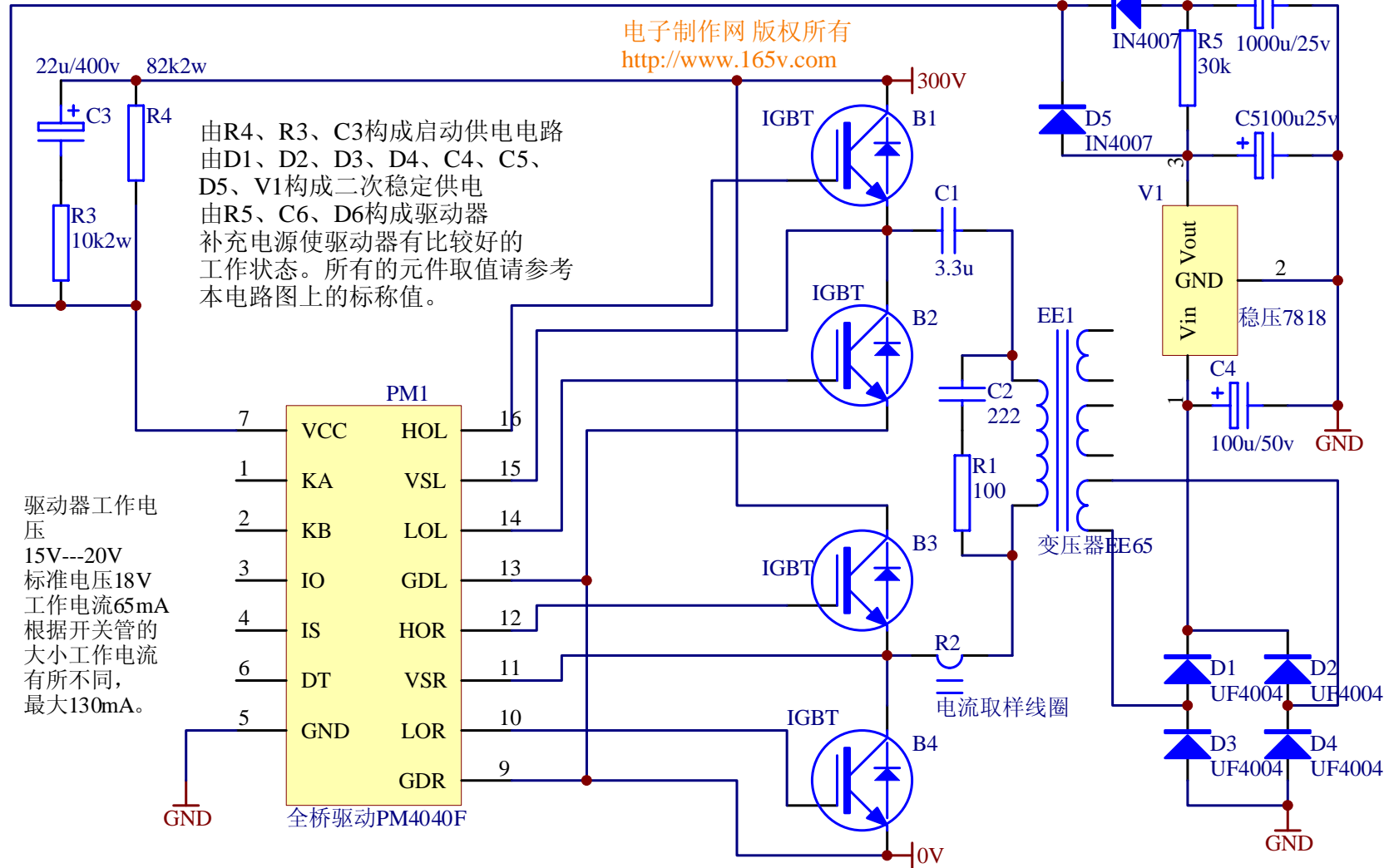


PM404F驱动器引脚应用说明


驱动器频率由R3确定、调整R3可以得到需要的工作频率，如果将驱动器的6脚直接接地频率最高约110KHz，如果工作频率设置低于20KHz请使用IGBT管子或者使用小于60A的MOS管。
 R4、R5、R6、R7、是功率管的释放电阻，有了它可以适合各种频率和防止自通。
 C1直流隔离电容根据功率大小确定容量
 由C2、R1构成吸收回路可以将初级线圈的毛刺吸收减少损耗和保护开关管。

电子制作网 版权所有
<http://www.165v.com>

PM404F驱动器的工作频率

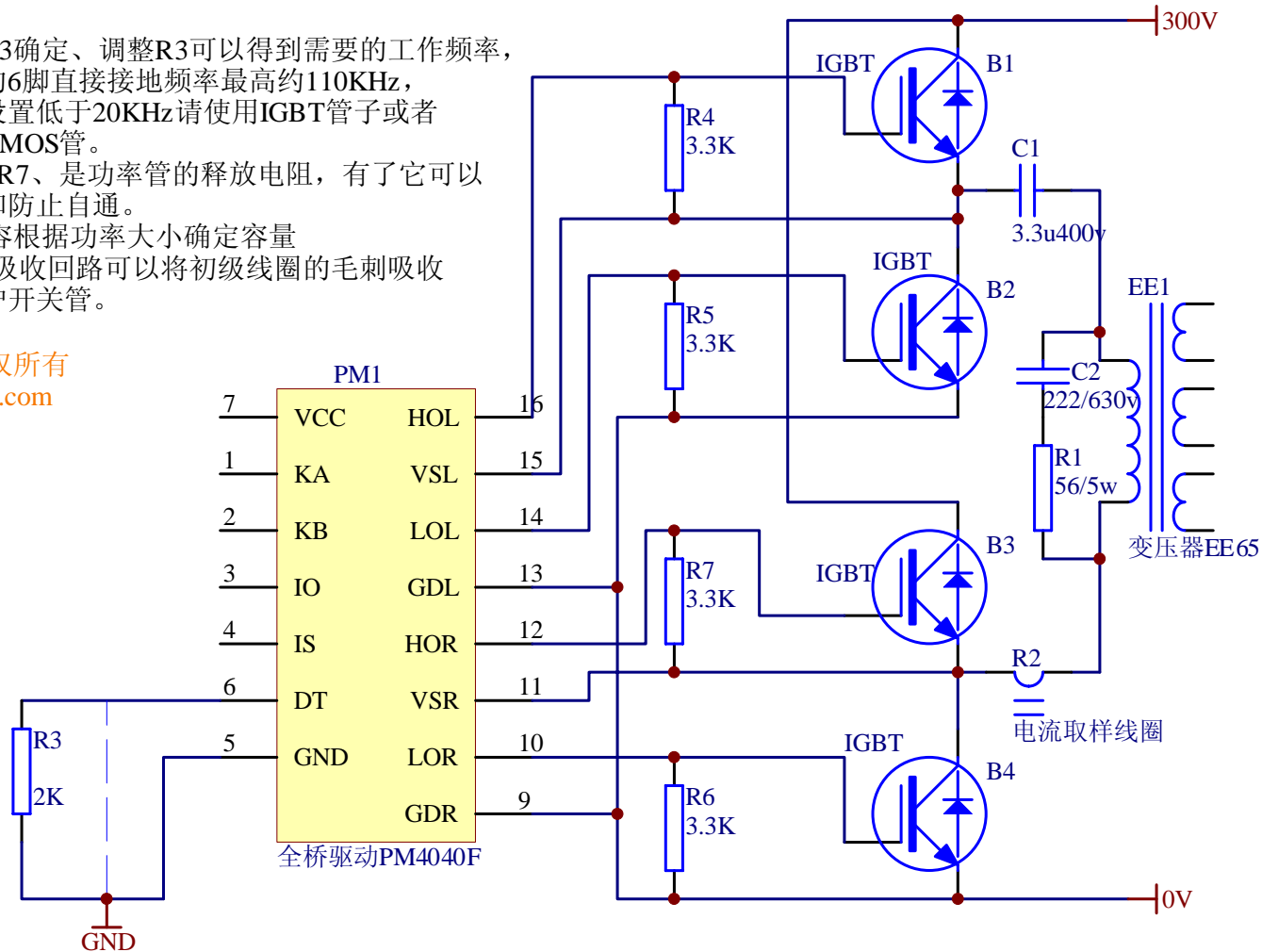

PM4040F应用输入功率恒定方法

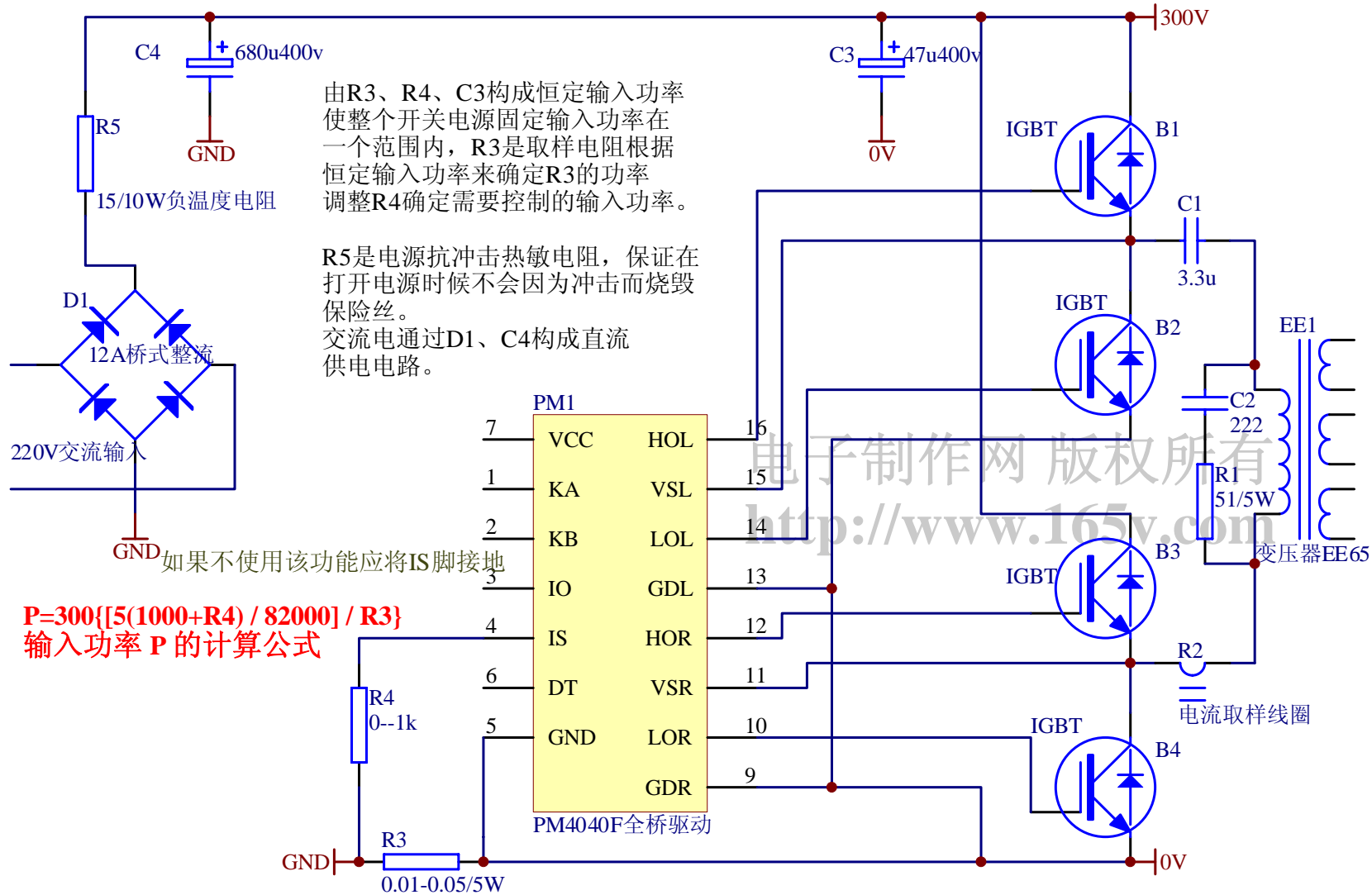


PM404F驱动器引脚应用说明 PM404F应用电流反馈控制方法

LR1和LR2是在一个直径15的高频磁环上绕制的电流取样
 次级LR2为90匝线径0.12，LR1从高频磁环穿过不绕。
 通过LR2由D1、D2、D3、D4、R2、WR1、C3构成电流
 检测电路，R2是衰减电流稳定电阻，C3是电流延时电容，
 调节WR1使达到控制电流的目的。
 驱动器的IO脚的另外一个重要特性是：如果控制电压达到
 2.5V时内部的控制电路将输出脉冲封闭，驱动器将重新进入
 软启动，如果IO脚连续出现高于2.5v的电平，驱动器将进入
 完全关闭，必须关闭整个电源两秒后才能重新启动。

电子制作网 版权所有
<http://www.165v.com>


如果不使用该功能应将IO脚接地

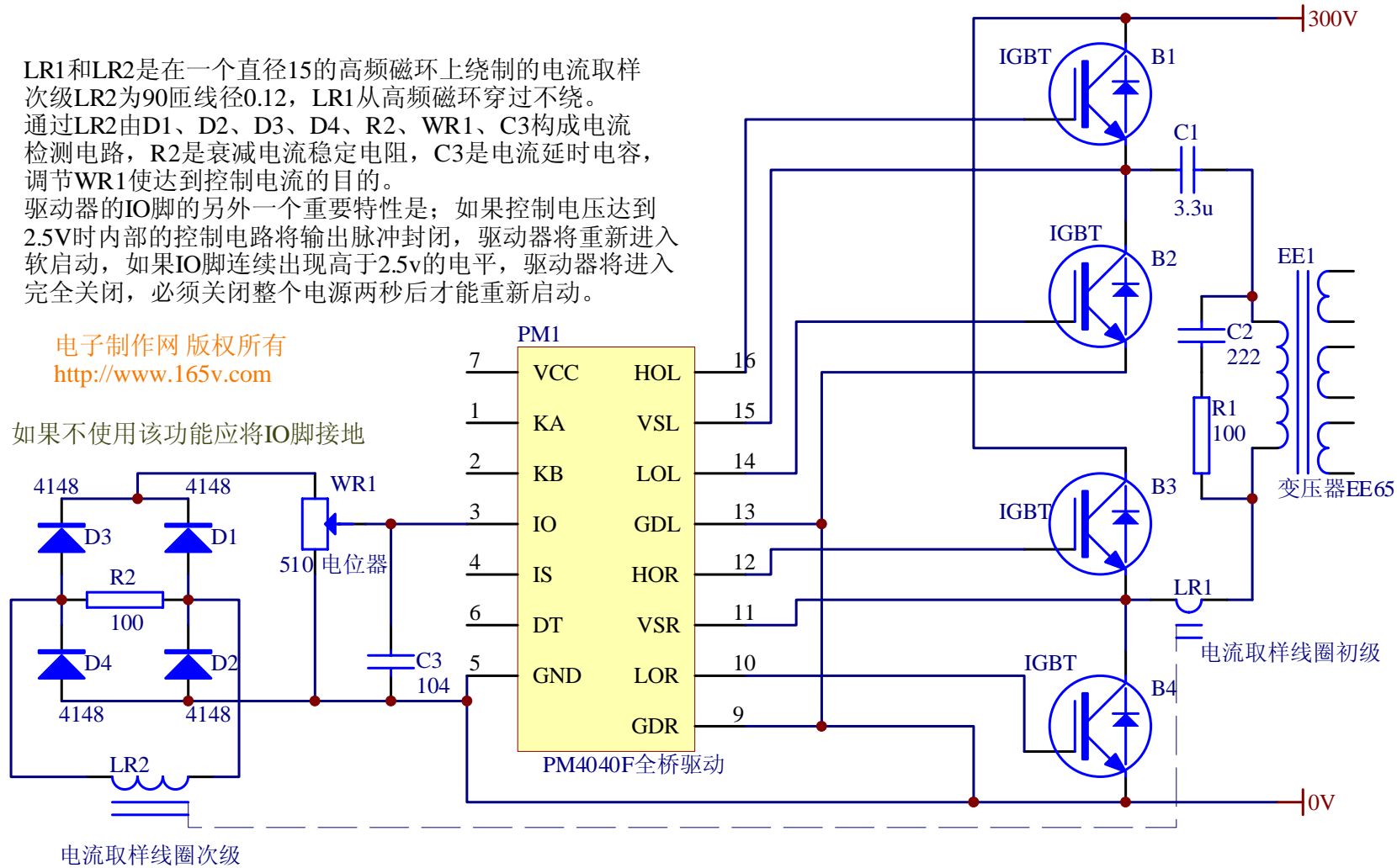

PM404F驱动器引脚应用说明

PM404F应用稳压反馈方法

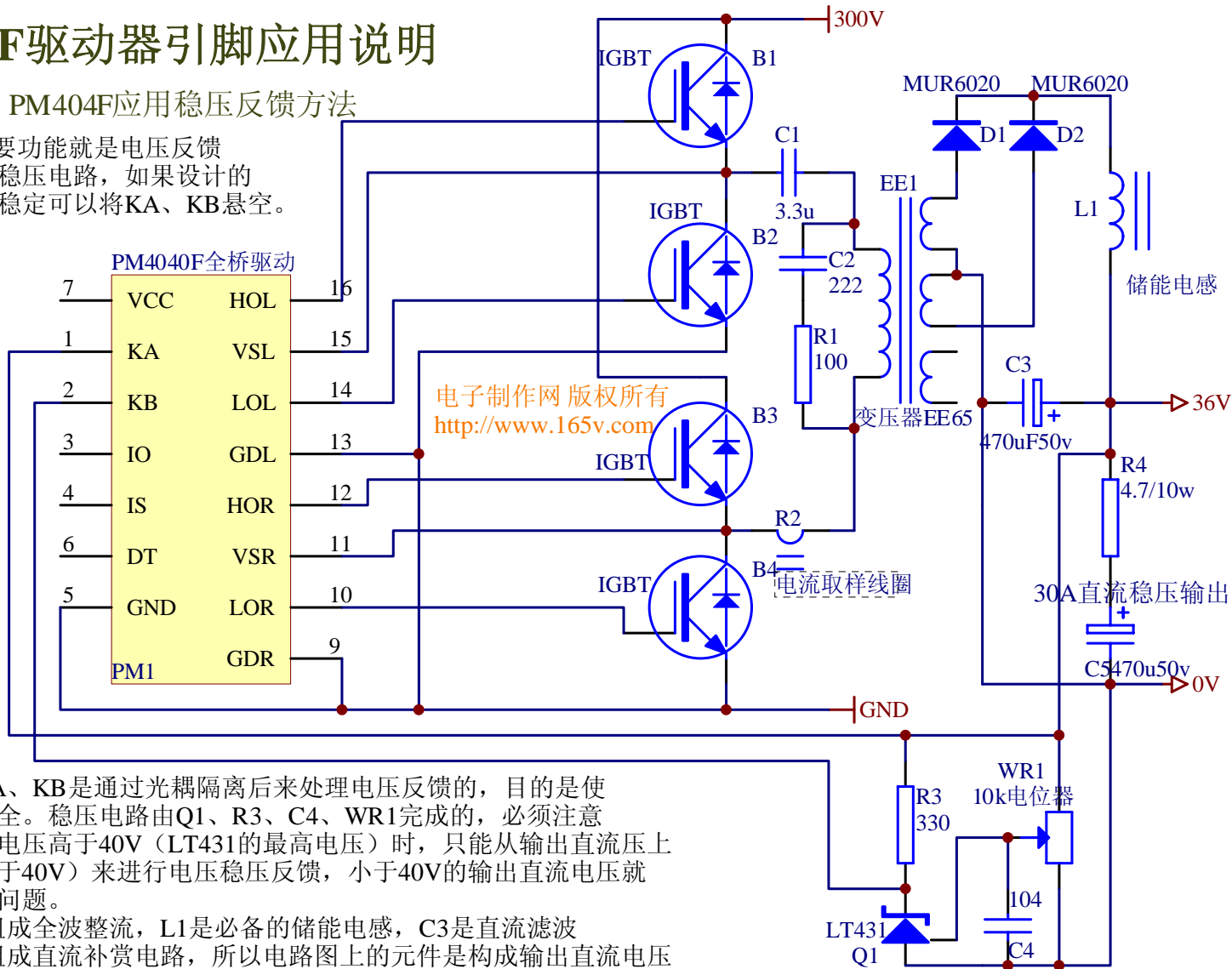KA、KB主要功能就是电压反馈
应用于直流稳压电路，如果设计的
电源不需要稳定可以将KA、KB悬空。



驱动器的KA、KB是通过光耦隔离后来处理电压反馈的，目的是使
输出电压安全。稳压电路由Q1、R3、C4、WR1完成的，必须注意
是如果输出电压高于40V（LT431的最高电压）时，只能从输出直流压上
取分压（小于40V）来进行电压稳压反馈，小于40V的输出直流电压就
不考虑这个问题。


由D1、D2组成全波整流，L1是必备的储能电感，C3是直流滤波
由C5、R4组成直流补偿电路，所以电路图上的元件是构成输出直流电压
必不可少的。

PM404F驱动器引脚应用说明

PM404F驱动器应用于大功率半桥电路

将驱动器的同相输出并联可以驱动500A的IGBT管子，R3、R4、R5、R6、R7、R8是并联输出不可少的电阻，在这种电路中并联相同相位的输出可以增加驱动半桥的能力。但是不同相位的输出是绝对不能并联的。


电子制作网 版权所有
<http://www.165v.com>

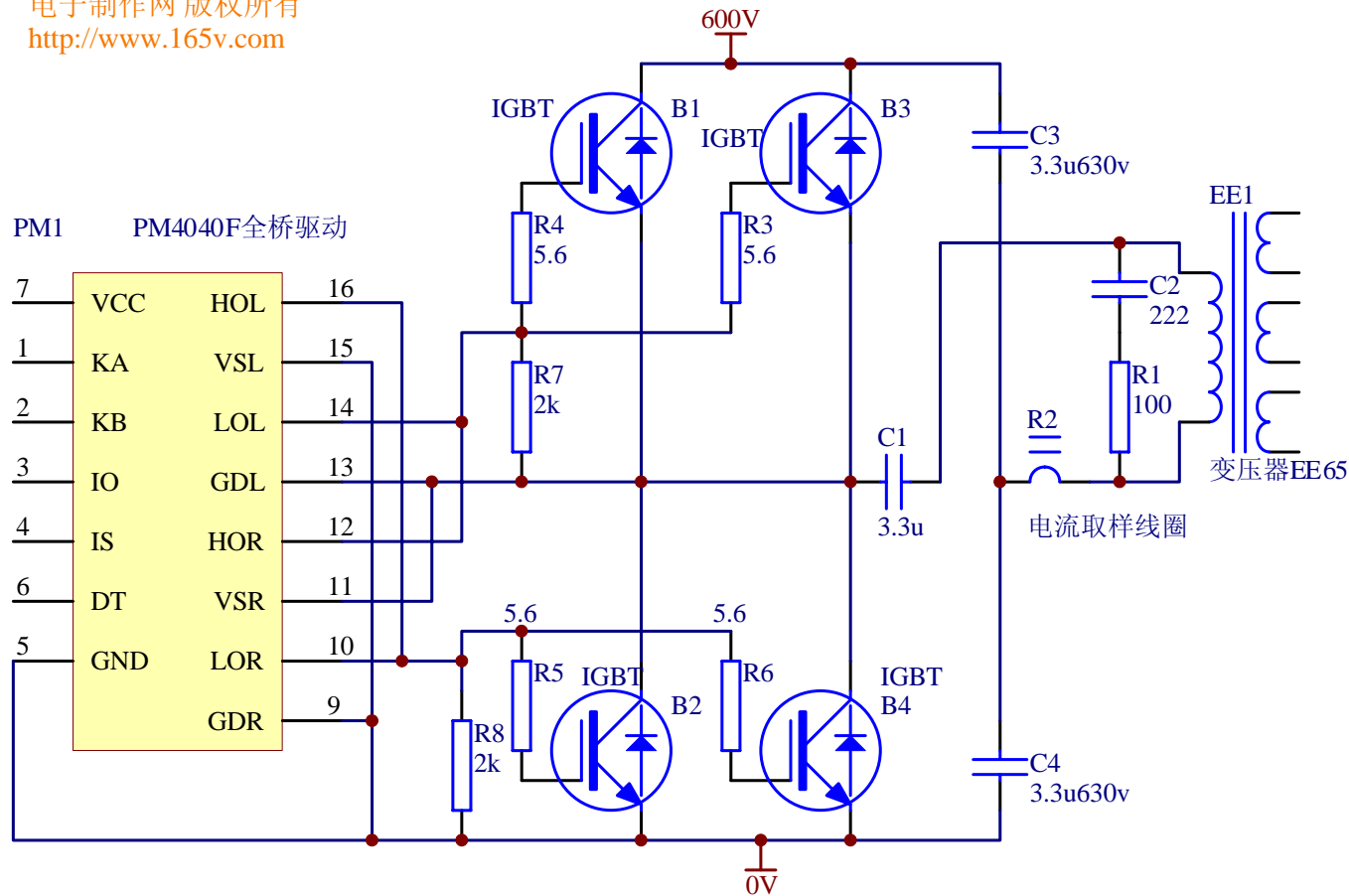

PM404F驱动器引脚应用说明

PM404F驱动器应用于中小功率半桥电路

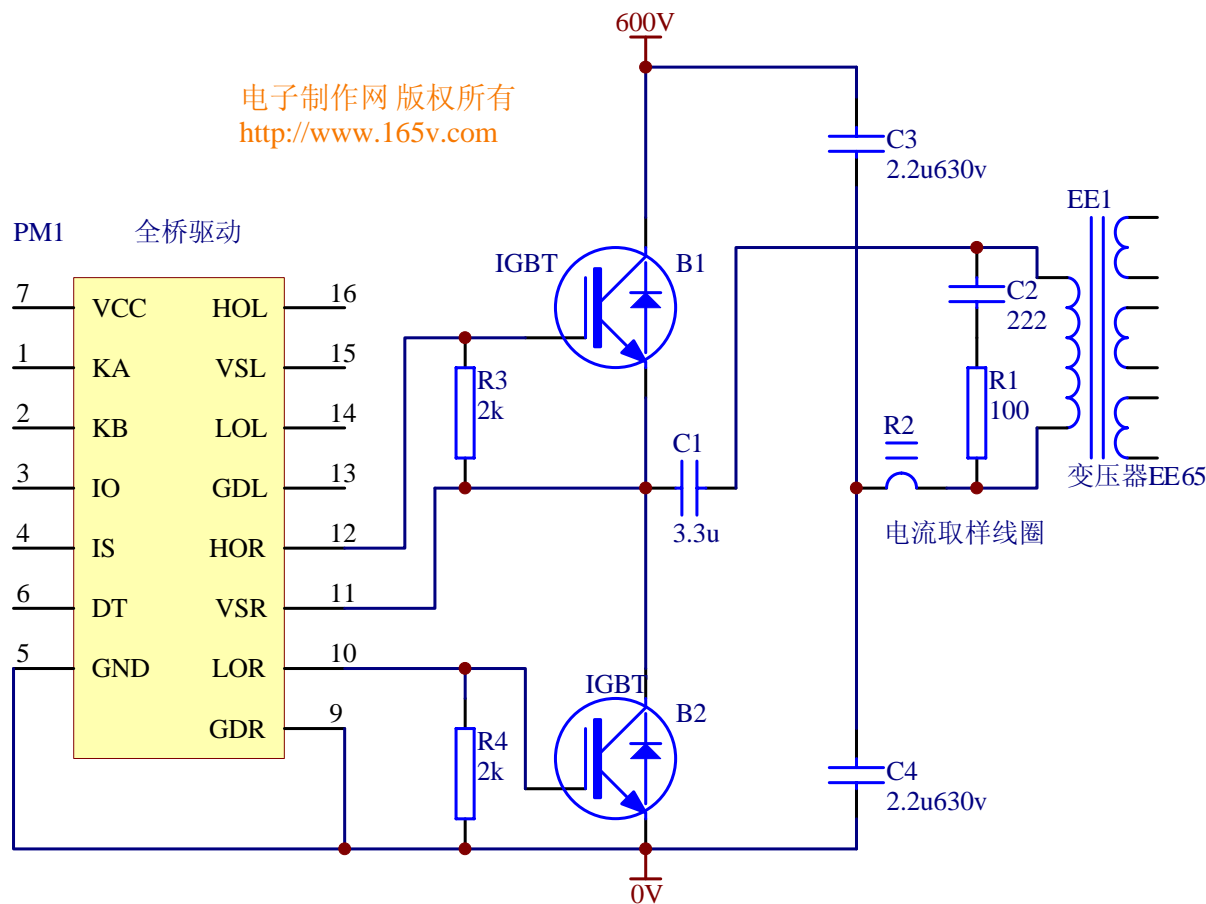
如果是1000W以下的电源方案可以按该电路的方法，将不使用的驱动输出组悬空可以使驱动器的直流供电电流减少一半。
在这里的驱动能力是可以直接驱动100A的IGBT管子或者60A的MOS管子，对付1000W的电源是完全胜任的。



PM404F驱动器引脚应用说明

PM404F在高压大功率半桥应用

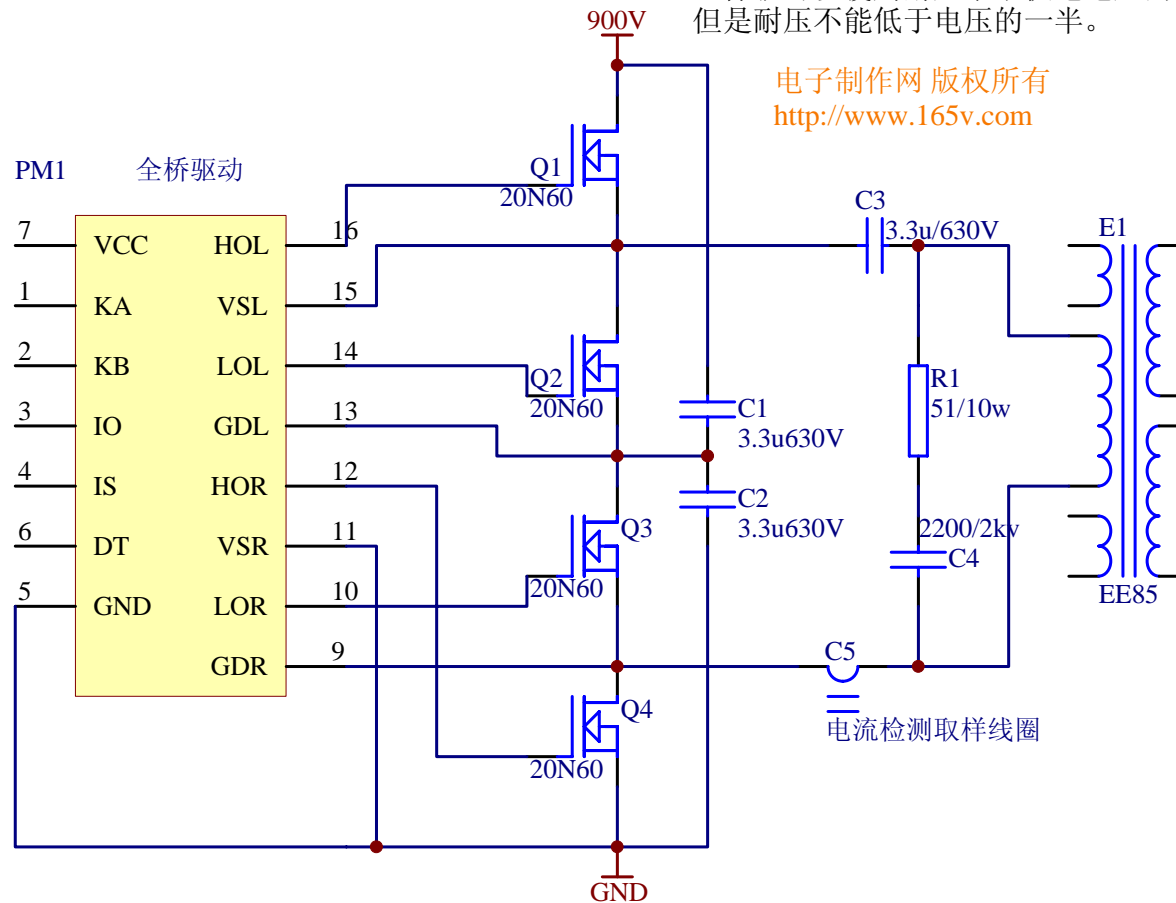
如果需要在比较高的电压里设计开关电源，可以参考这个电路图
 这里可以使用耐压小于供电电压的IGBT或者是MOS的开关管子，
 工作方法是Q1、Q3开通时Q2、Q4处于关闭，
 Q2、Q4开通时Q1、Q3处于关闭，
 这样就可以使用耐压小于供电电压的IGBT或者是MOS的开关管
 但是耐压不能低于电压的一半。



电子制作网 版权所有
<http://www.165v.com>

PM404F驱动器引脚应用说明 PM404F驱动器应用于低压推挽电路

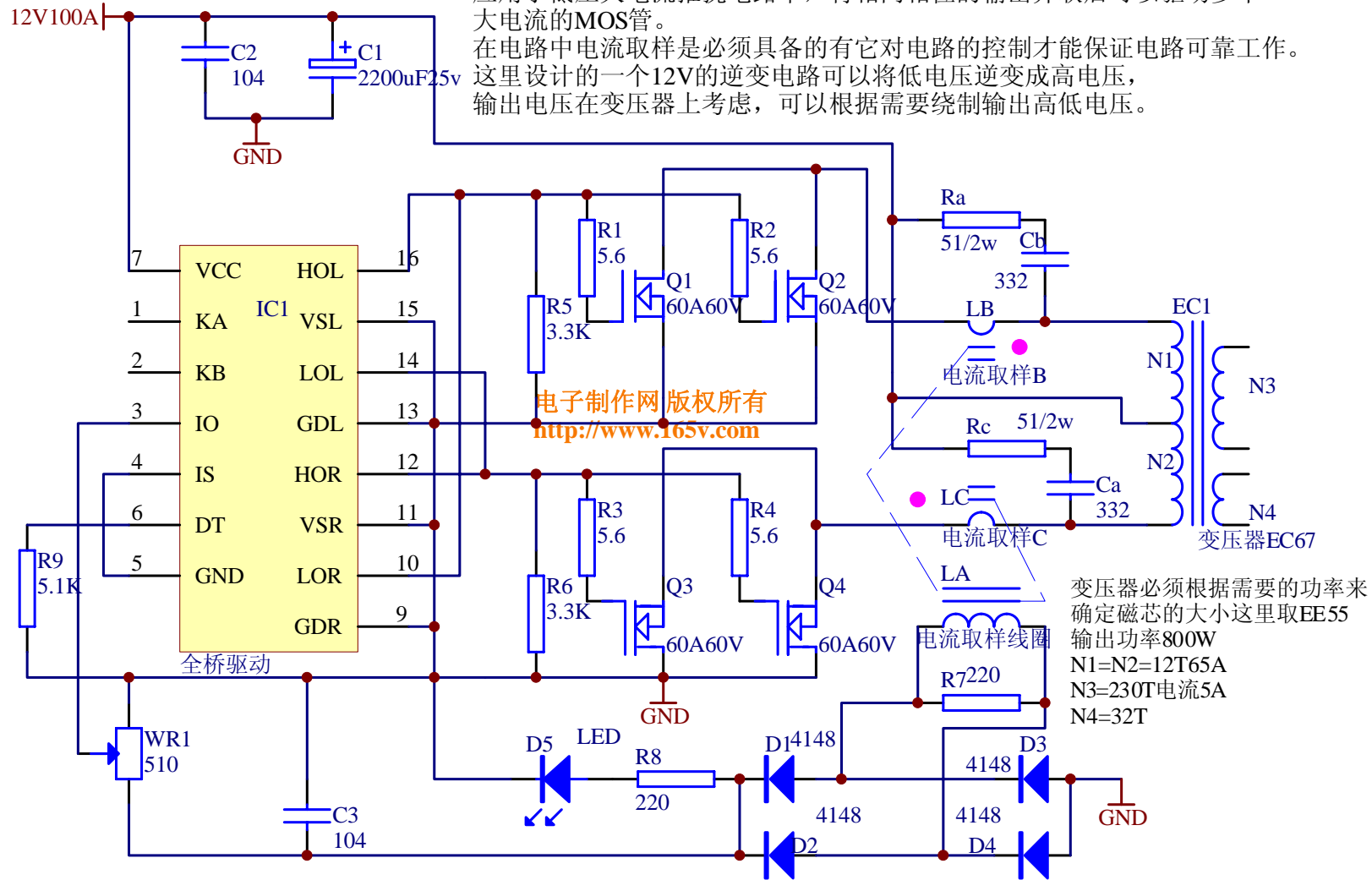应用于低压大电流推挽电路中，将相同相位的输出并联后可以驱动多个大电流的MOS管。
 在电路中电流取样是必须具备的有它对电路的控制才能保证电路可靠工作。这里设计的一个12V的逆变电路可以将低电压逆变成高电压，输出电压在变压器上考虑，可以根据需要绕制输出高低电压。



长期提供；PM4040FL模块45元/个，PM4040F模块40元/个，两个起购

一、中国工商银行

卡号：9558 8031 0011 0610 446

收款人：刘小铎

二、中国建设银行

卡号：6222 8037 6228 1000 917

收款人：刘小铎

三、中国邮政银行

卡号：6221 5046 5000 0192 087

收款人：刘小铎

四、中国农业银行

卡号：6228 4804 7026 3837 218

收款人：刘小铎

注意：

汇款后及时将您的收货地址姓名、需要货物及款额、汇款银行、短信告知：13008301775


一、采用快递公司的请指明那个公司，快递公司每次20元（1Kg下）。

二、采用邮局快递每次29元。


技术支持：（联系电话：18620231511 晚上19-22）

电子制作网：<http://www.165v.com>


PM404F驱动器设计1000W全桥电源

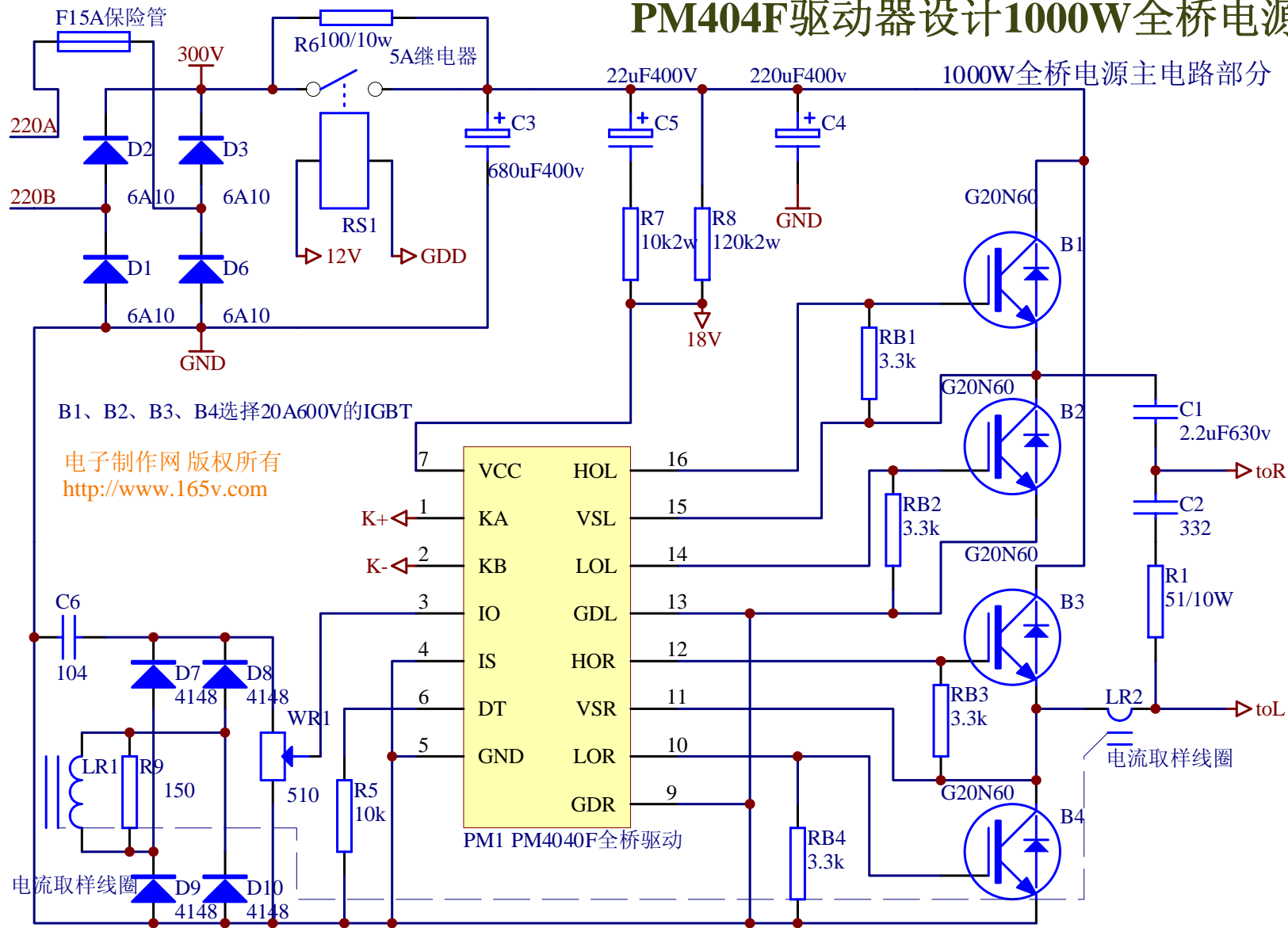


PM404F驱动器设计1000W全桥电源 1000W全桥电源单电压输出部分

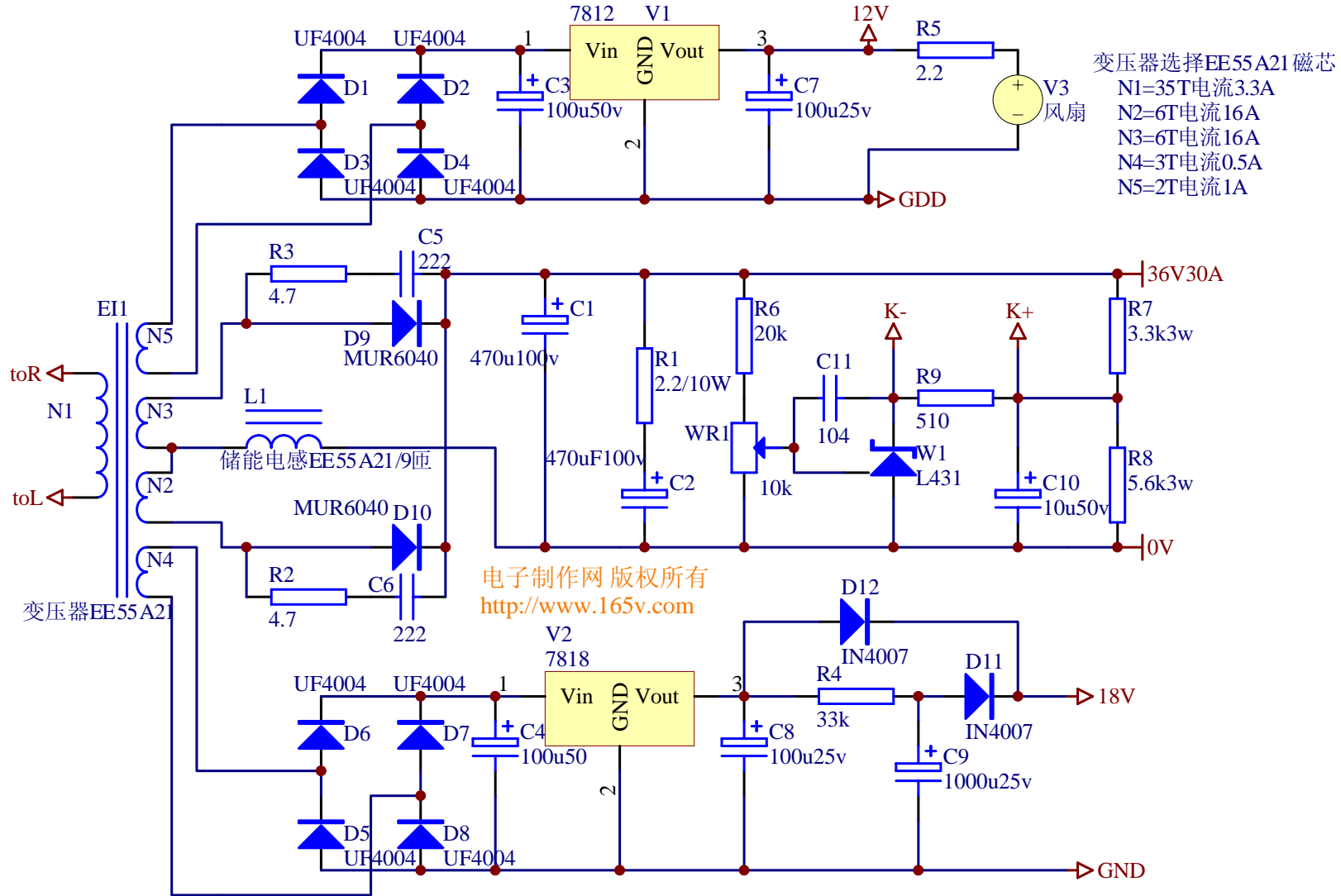


PM404F驱动器设计1000W全桥电源 适合音响双电压输出部分

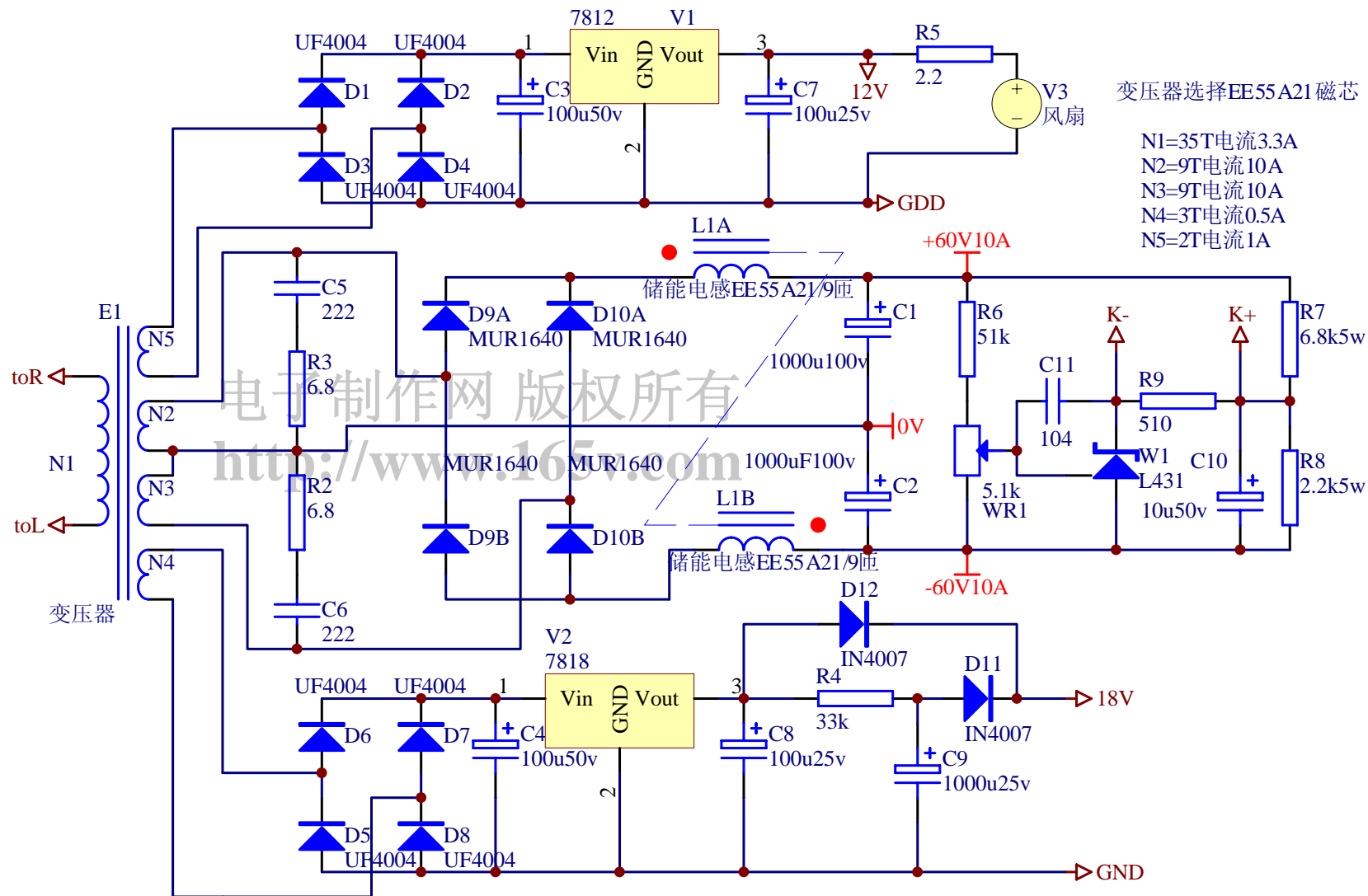

PM404F驱动器设计3000W全桥电源

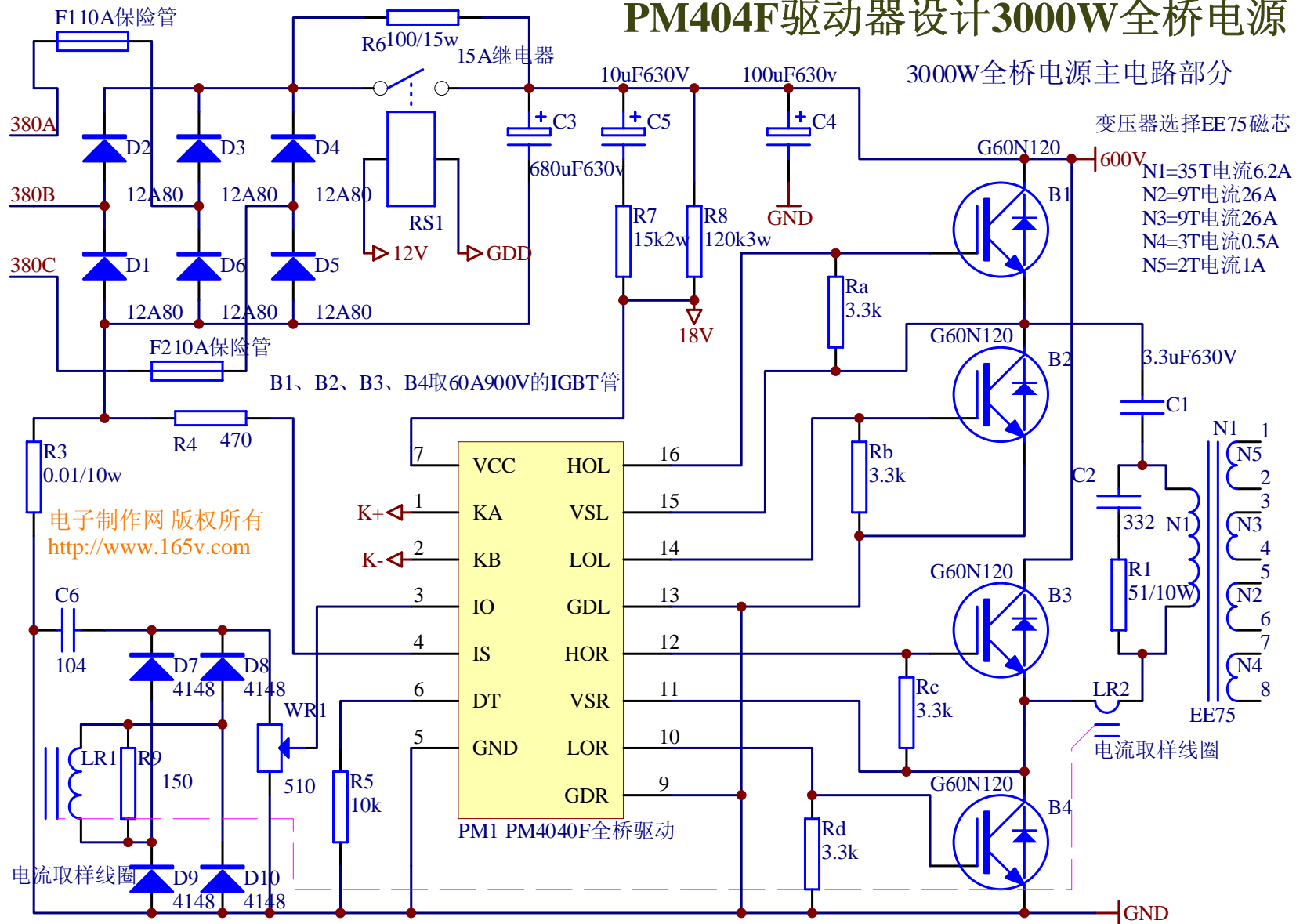


PM404F驱动器设计3000W全桥电源 单电压输出部分

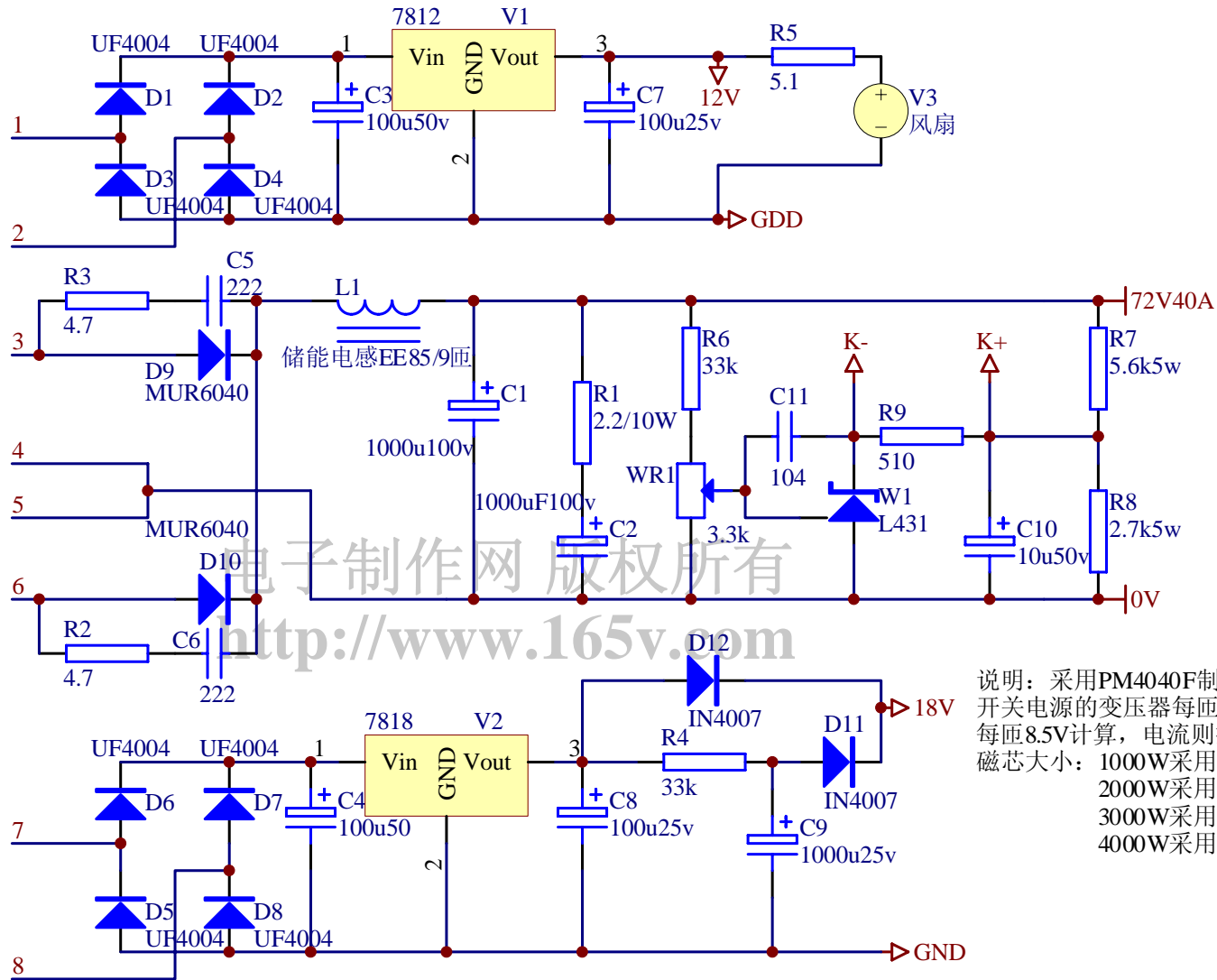


说明：采用PM4040F制作1000W以上的开关电源的变压器每匝可以全部采用每匝8.5V计算，电流则按需要取值。
磁芯大小：1000W采用EE55 A21
2000W采用EE65
3000W采用EE75
4000W采用EE85

PM404F驱动器设计3000W全桥电源 适合音响双电压输出部分

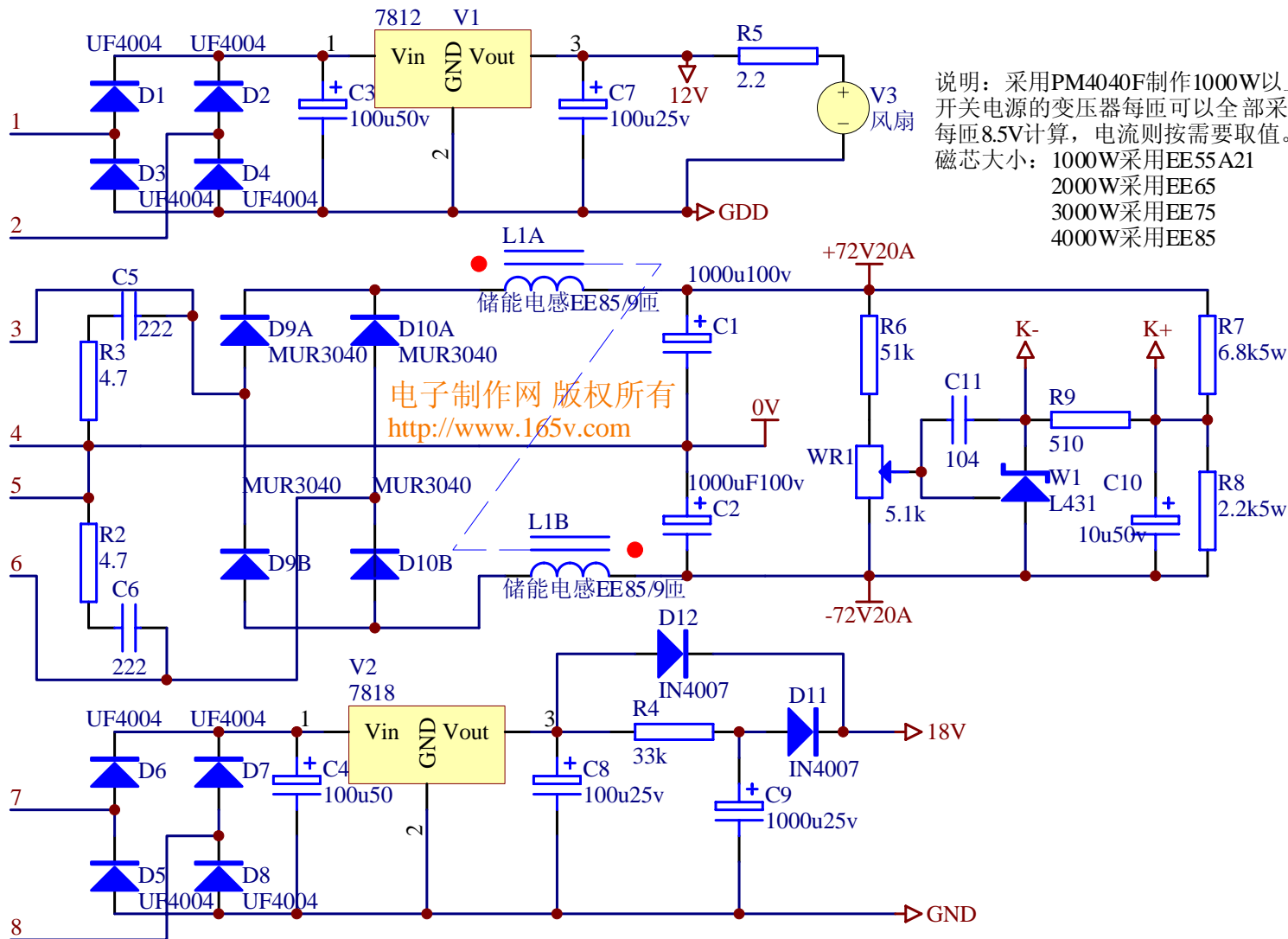

说明：采用PM4040F制作1000W以上的开关电源的变压器每匝可以全部采用每匝8.5V计算，电流则按需要取值。
 磁芯大小：1000W采用EE55 A21
 2000W采用EE65
 3000W采用EE75
 4000W采用EE85

电子制作网 版权所有
<http://www.165v.com>

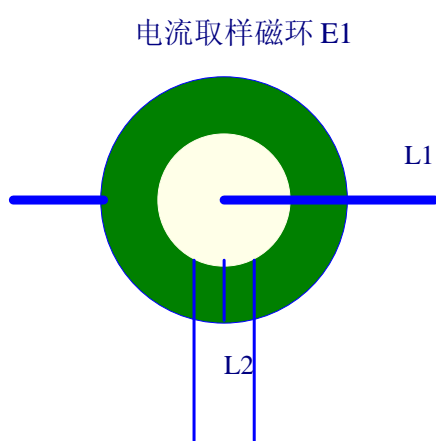


电流取样E1

L1根据电流大小确定线径，从取样磁环中间穿过不绕。
 L2采用线径0.12 - 0.15的漆包线在磁环上平绕90匝。
 磁环直径采用12mm - 16mm（2K-3K高频）即可。

电流取样实用电路


R1高频交流衰减电阻，D1、D2、D3、D4 构成桥整流，
 R2、D5构成直流衰减电路和显示电流的指示灯。
 C1是延时电容（在电流型 - 电源驱动器里不需要），
 WR1是输出可调电位器可方便调整和控制。
 该电路适用于各种各样的开关电源电流取样。

电子制作网 版权所有
<http://www.165v.com>

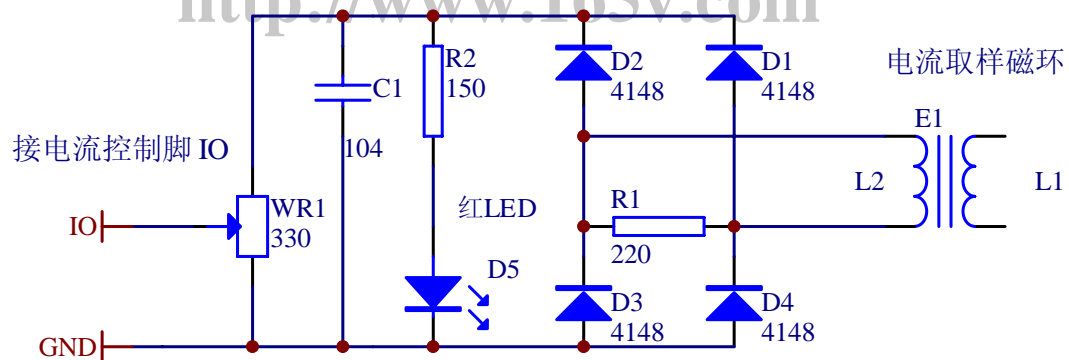

如何提高PM4040F开关电源驱动器的应用性能

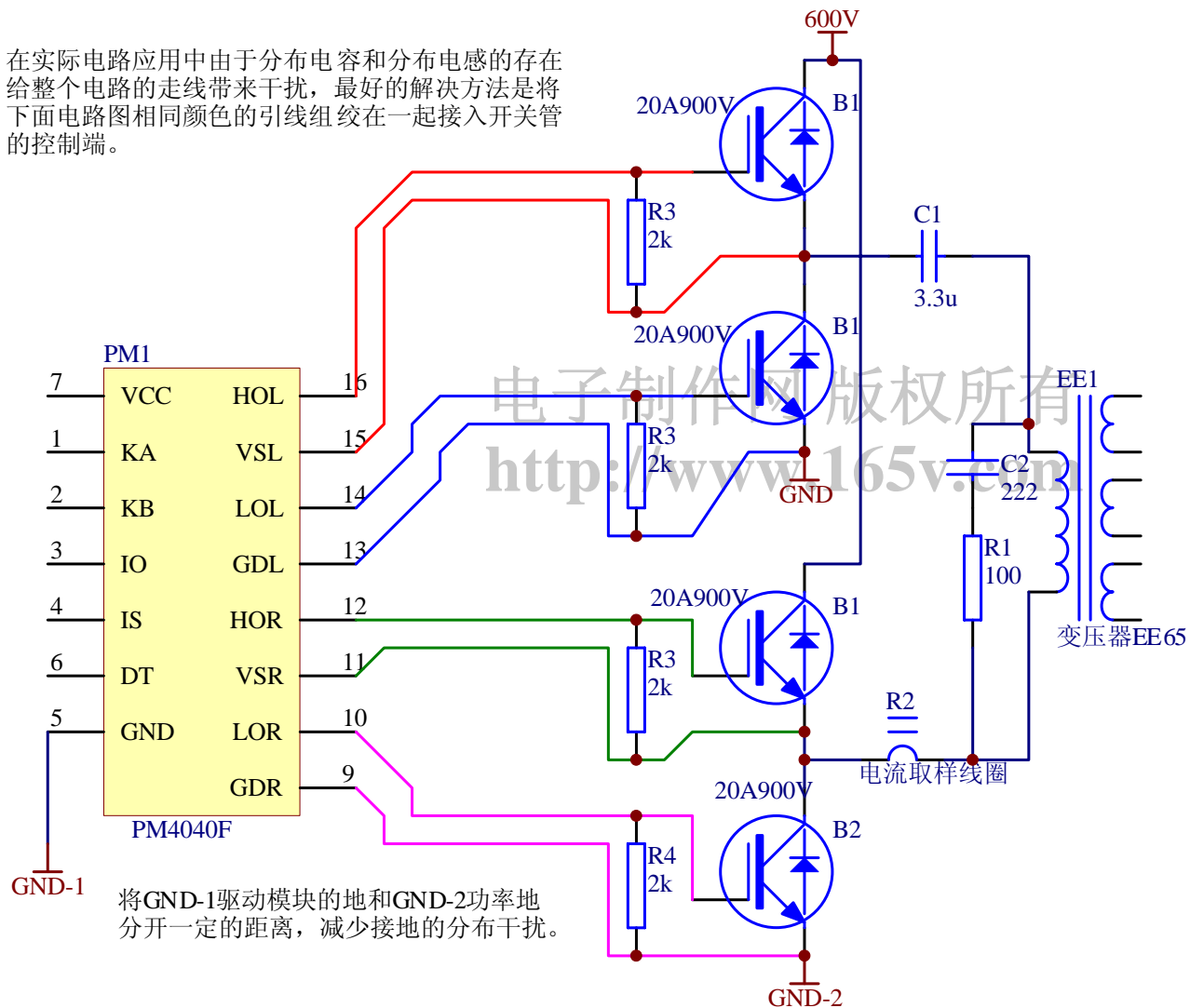
在实际电路应用中由于分布电容和分布电感的存在给整个电路的走线带来干扰，最好的解决方法是将下面电路图相同颜色的引线组绞在一起接入开关管的控制端。



提高TL431在电路中的稳定性



这是关于PM4040F的应用电路中的稳压说明补充。

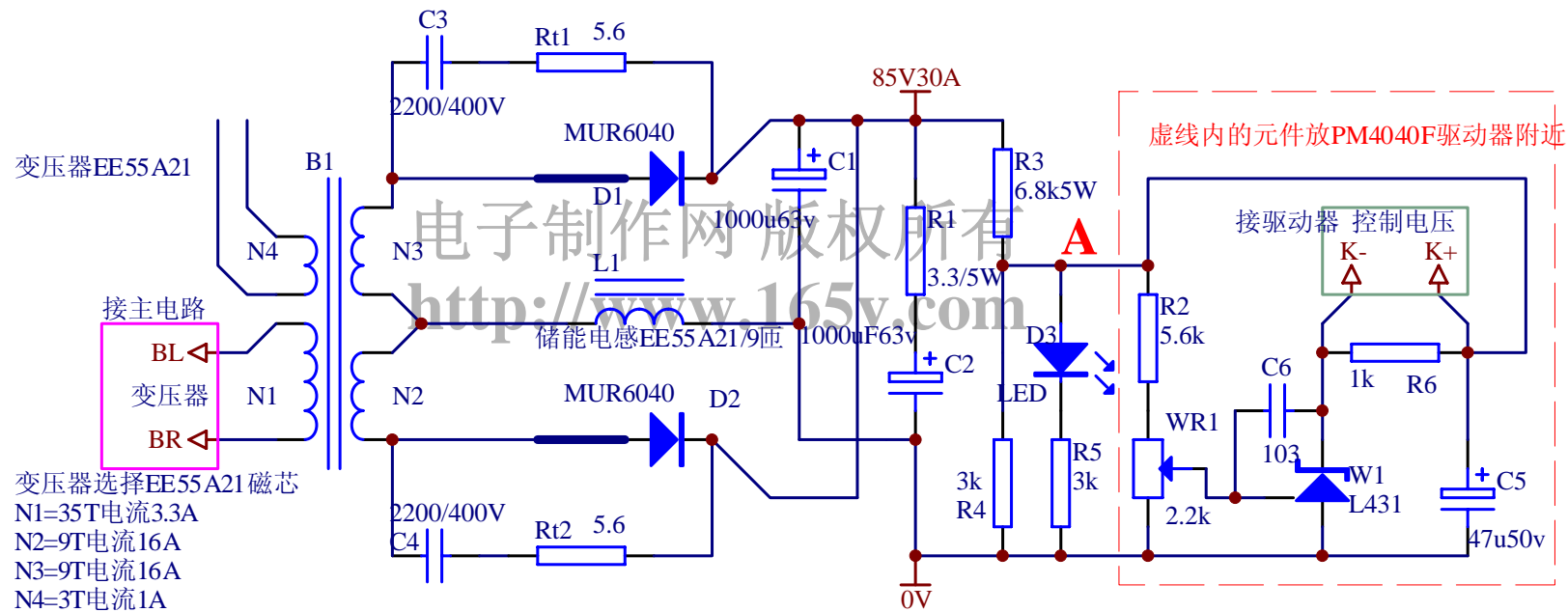在输出电压比较高的电路稳压的取样比较麻烦，而且很容易使取样的TL431产生高压自激，见在电路图中A点电压。在实际应用的电路中A点的电压比较合适在15V左右，达到A点的电流也应在10mA，所分压的电阻按这个数值计算，在调节WR1时由于TL431的导通使分压A点电压下降这样使调节范围增加如果A点电流太小则无法使TL431达到稳定工作，所以必须要求A点有足够大的电流才能实现稳压的作用。如果应用到电压宽幅可调就应该将电路中的R2的A点接到实际输出电压上那么R2和WR1的值必须重新计算在实际工作中由于有TL431的存在总会出现由TL431引起的自激造成开关管烧坏的现象，所以在实际电路应用一定需要注意。



如何控制PM4040F硬开关过冲电流

电路图：
D1、D2、D3、D4
R2、R3、R4、R5
防止开关管电流过冲

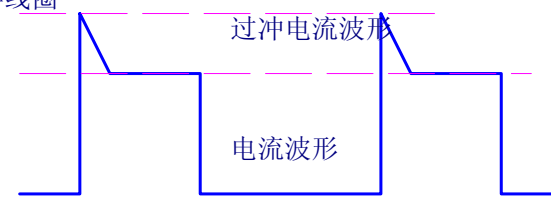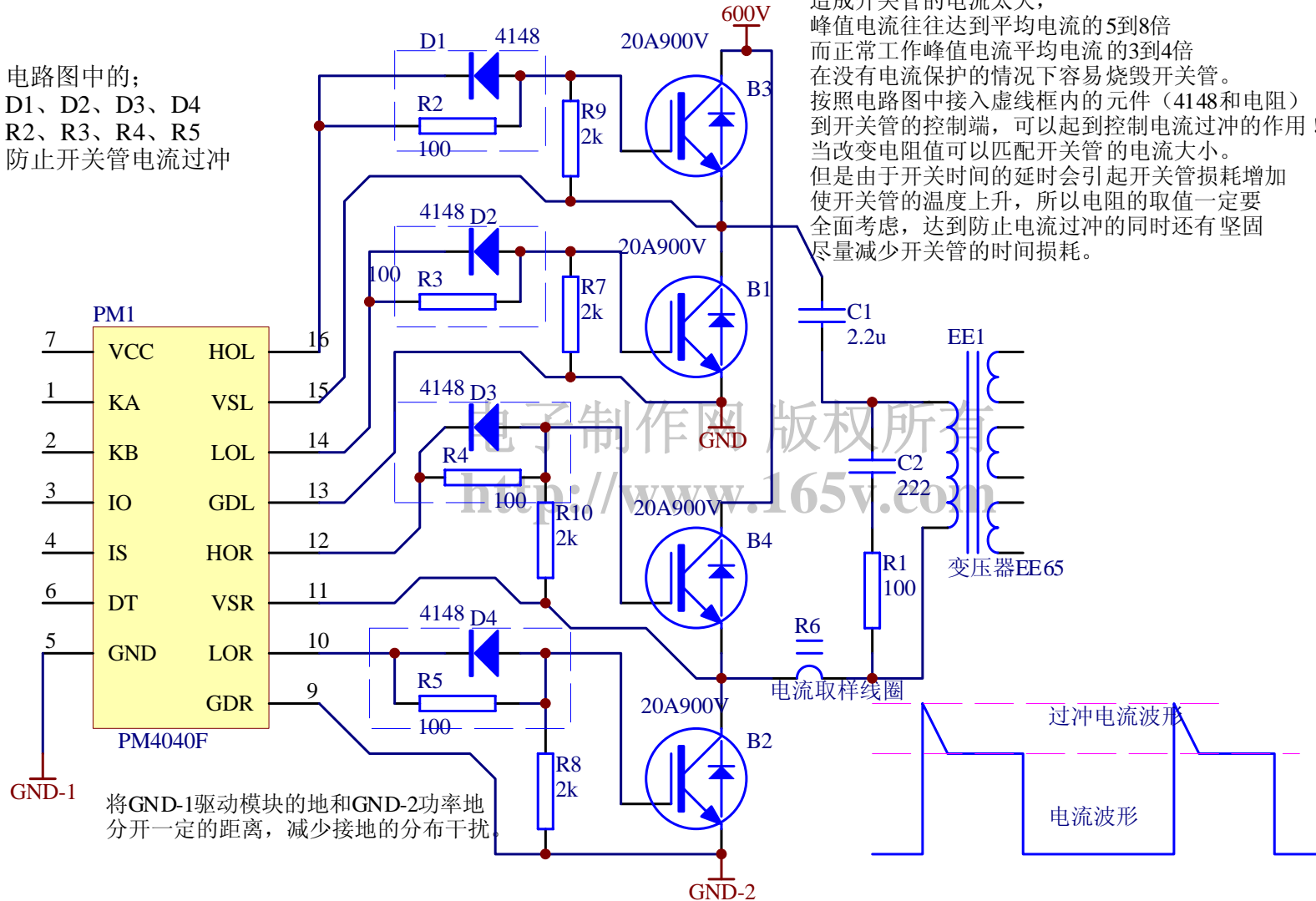

在PM4040F应用中控制TL431自激的方法

在PM4040F应用中由于TL431的存在，在实际稳压电路中TL431自激是很难避免的，尤其是在输出电压大于40V的时候TL431出现自激的可能性非常大，下面电路图中虚线内是我们实际应用中控制TL431自激比较成功的电路。确定你需要稳定的电压后，就可以方便的计算出R4的电阻值计算公式： $R4 = (\text{输出电压} - 15V) / 0.02$ 。实际上只要改变R4就可以适应比较高的电压了。R3的计算方法是让A点的电压保持在5V-7V上的电阻值。

